

# ELEKTRIČNI KROG

## 1. Izberi pravilni odgovor in ga pojasni.

Katera skupina elementov ne more tvoriti električnega kroga?

- A baterija, žica, žarnica
- B šolski malonapetostni vir, stikalo, baterija
- C akumulator, žica, stikalo, žarnica
- Č ampermeter, žica, žarnica, baterija

## Risanje električnih krogov

## 2. Izpolni preglednico.

Kaj pomenijo simboli?
